
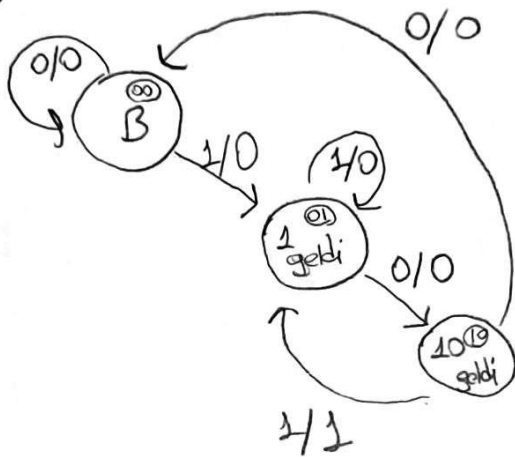


1. A.


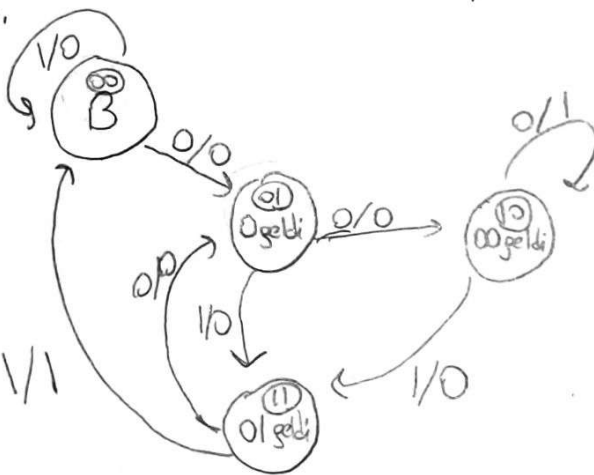


$a_n a_b$	A	$D_A D_B$	C
00	0	00	0
00	1	01	0
01	0	10	0
01	1	01	0
10	0	00	0
10	1	01	1
11	0	<del>xx</del>	<del>x</del>
11	1	<del>xx</del>	<del>x</del>


3.



$g_2 g_1$	$B$	$D_2 D_1$	$C$
0 0	0	0 1	0
0 0	1	0 0	0
0 1	0	1 0	0
0 1	1	1 1	0
1 0	0	1 0	1
1 0	1	1 1	0
1 1	0	0 1	0
1 1	1	0 0	1

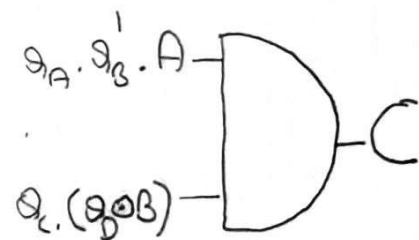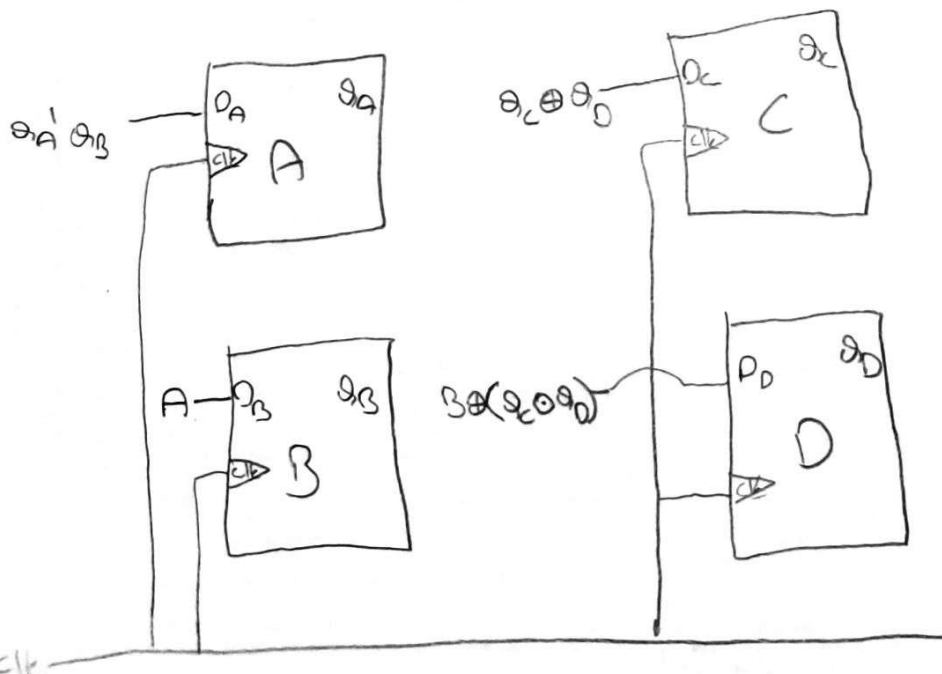


2.

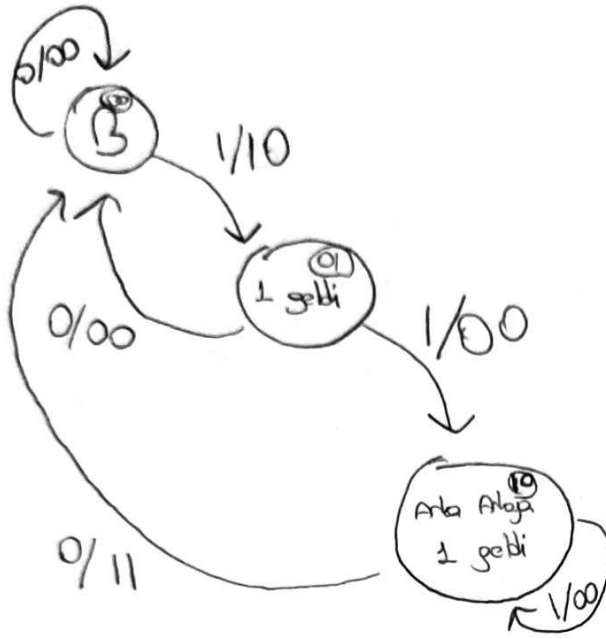

$q_A$	$q_B$	A	$D_A$	$D_B$	B	C
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	0


$$D_B = q_B' (q_A \oplus A)$$

$$D_C = q_A q_B' A'$$

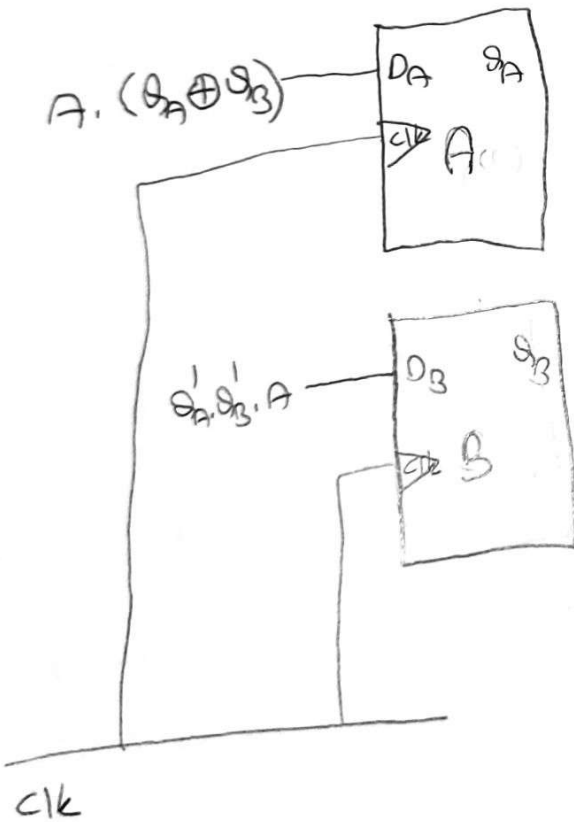

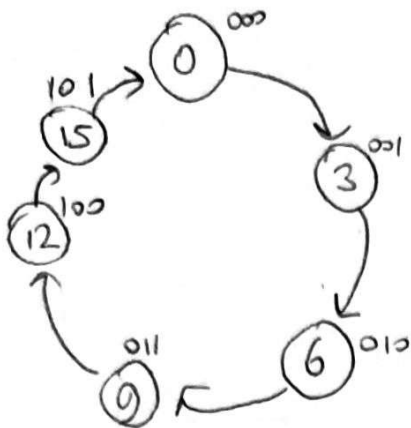
3. 6 adet durum vardır. 3 bit ile gösterilebilir.

→ J ve K Flipflop  
baskı sekille de kullanılabilir.




Şimdiki	Sonraki	$D_A D_B D_C$	$J_A K_A J_B K_B J_C K_C$	$T_A T_B T_C$
000	001	001	00 00 11	00 1
001	010	010	00 11 11	0 1 1
010	011	011	00 00 11	0 0 1
011	100	100	11 11 11	1 1 1
100	101	101	00 00 11	00 1
101	000	000	11 00 11	1 0 1
110	xxx	xxx	xx xx xx	xx x
111	xxx	xxx	xx xx xx	xx x


### D Flip-Flop

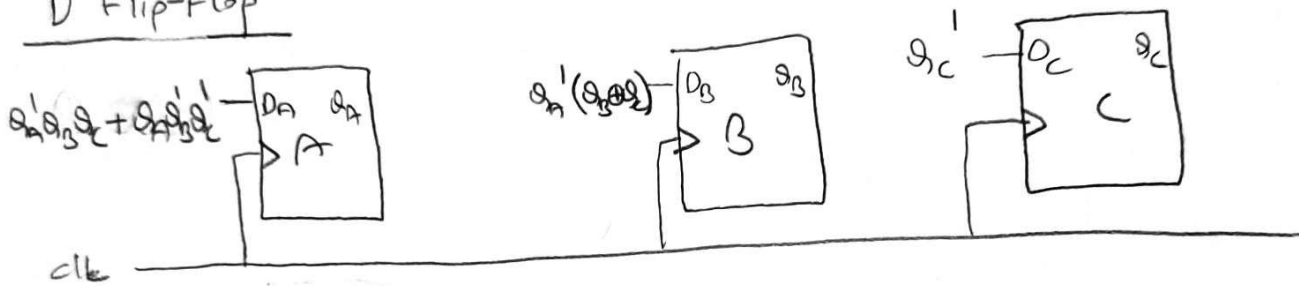

### JK Flip-Flop

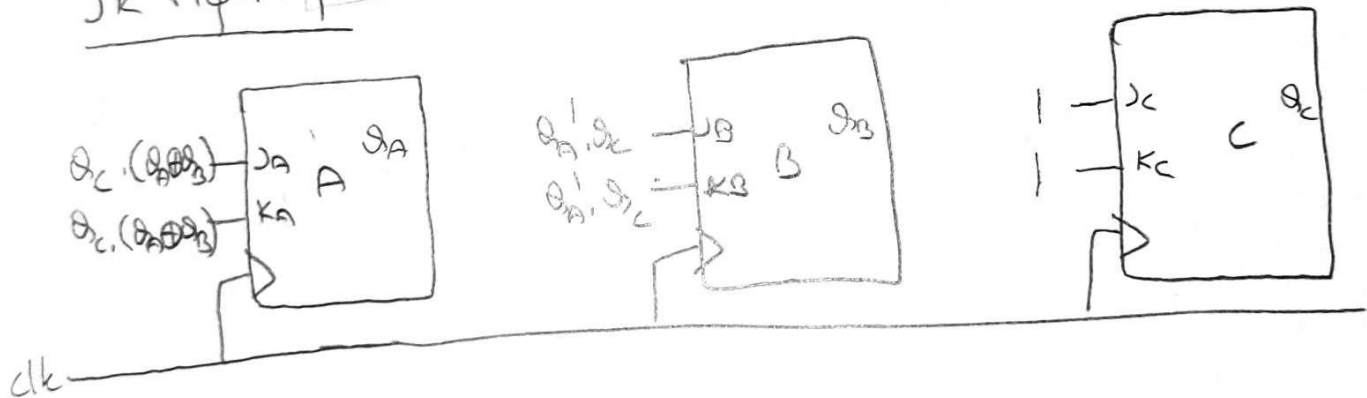

### T Flip-Flop

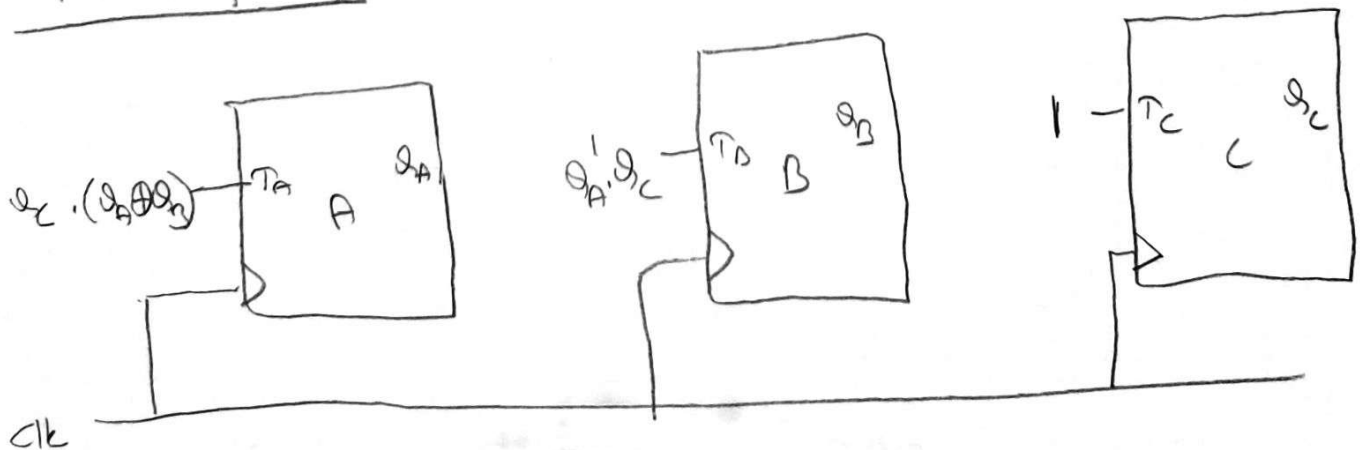

$$4. y_1(t+1) = x \cdot y_1(t) + x', y_2(t)$$

$$y_2(t+1) = x \cdot y_1(t) + x \cdot y_1'(t) \cdot y_2(t) = x \cdot (y_1(t) + y_2(t))$$

$$Z = y_1(t) \cdot y_2(t)$$

$y_1(t)$	$y_2(t)$	$x$	$y_1(t+1)$	$y_2(t+1)$	$z$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

